

**Student Names: Misra YAVUZ, Algi KANAR**

**Section:2**

**Group ID:2**

## **CMPE 240 Experiment 3 Preliminary Work**

**Truth Table:**

<b>#</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>Alarm</b>
<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	0	0	0	0	1	0
<b>2</b>	0	0	0	1	0	1
<b>3</b>	0	0	0	1	1	1
<b>4</b>	0	0	1	0	0	0
<b>5</b>	0	0	1	0	1	0
<b>6</b>	0	0	1	1	0	1
<b>7</b>	0	0	1	1	1	0
<b>8</b>	0	1	0	0	0	0
<b>9</b>	0	1	0	0	1	1
<b>10</b>	0	1	0	1	0	0
<b>11</b>	0	1	0	1	1	0
<b>12</b>	0	1	1	0	0	0
<b>13</b>	0	1	1	0	1	1
<b>14</b>	0	1	1	1	0	0
<b>15</b>	0	1	1	1	1	0
<b>16</b>	1	0	0	0	0	1
<b>17</b>	1	0	0	0	1	0
<b>18</b>	1	0	0	1	0	1
<b>19</b>	1	0	0	1	1	1
<b>20</b>	1	0	1	0	0	0
<b>21</b>	1	0	1	0	1	1
<b>22</b>	1	0	1	1	0	0
<b>23</b>	1	0	1	1	1	0

**Student Names: Misra YAVUZ, Algi KANAR**

**Section:2**

**Group ID:2**

<b>24</b>	1	1	0	0	0	1
<b>25</b>	1	1	0	0	1	1
<b>26</b>	1	1	0	1	0	0
<b>27</b>	1	1	0	1	1	0
<b>28</b>	1	1	1	0	0	1
<b>29</b>	1	1	1	0	1	1
<b>30</b>	1	1	1	1	0	0
<b>31</b>	1	1	1	1	1	1

### List of components used in the design:

1. 1 Decoder(2-to-4)
2. 1 Multiplexer(8-to-1)
3. 3 NOT gates

### Circuit

